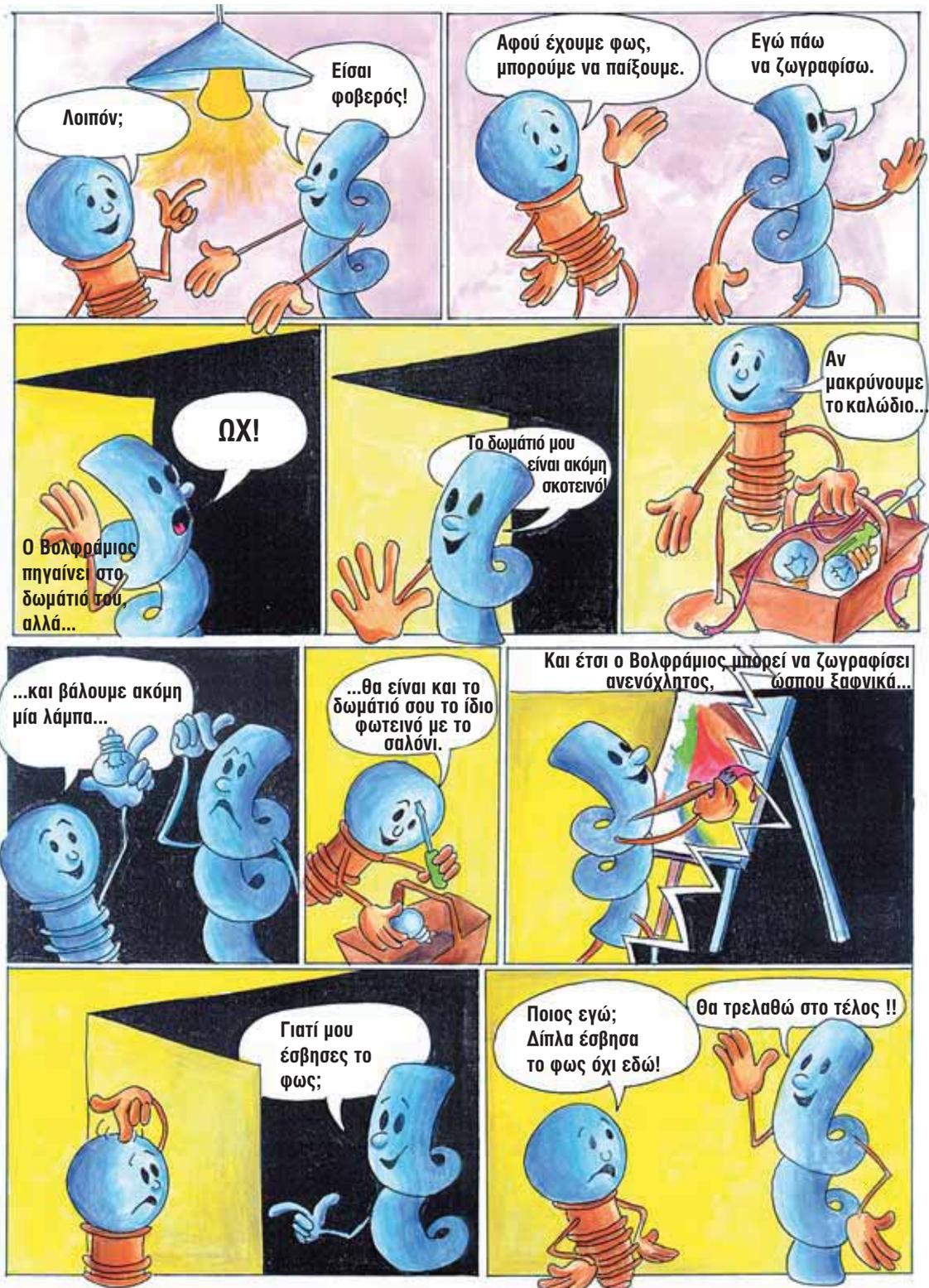




## ΦΕ8: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ




Γιατί σβήνει το φως στο δωμάτιο, όταν ο Λαμπάκης ανοίγει το κύκλωμα στο σαλόνι;



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

## Πείραμα

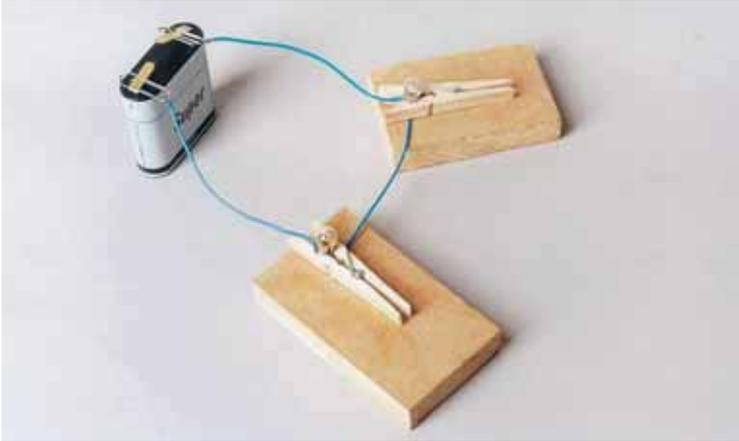

### Όργανα - Υλικά

μπαταρία  
λαμπάκια σε λυχνιολαβές  
καλώδιο  
συνδετήρες

Κατασκεύασε το κύκλωμα της εικόνας.  
Σχεδίασε το αντίστοιχο σκίτσο με σύμβολα  
και σημείωσε με χρωματιστό μαρκαδόρο τη  
ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Τα λαμπάκια στο κύκλωμα αυτό είναι  
συνδεδεμένα το ένα μετά το άλλο.  
Ονομάζουμε τη σύνδεση αυτή σύνδεση σε  
σειρά. Αποσύνδεσε το ένα λαμπάκι.  
Τι παρατηρείς;



### Παρατήρηση




### Συμπέρασμα




## Πείραμα

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

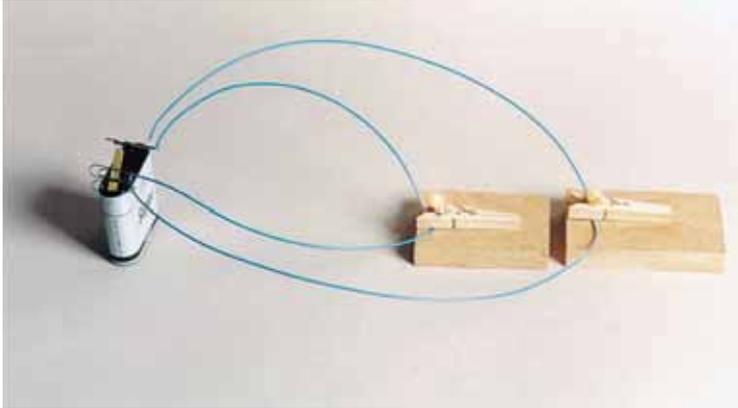
 
### Όργανα - Υλικά

μπαταρία  
λαμπάκια σε λυχνιολαβές  
καλώδιο  
συνδετήρες



Σύνδεσε τώρα τα λαμπάκια, όπως βλέπεις στην εικόνα.

Η σύνδεση αυτή ονομάζεται παράλληλη. Σχεδιάσε το αντίστοιχο σκίτσο με σύμβολα και σημείωσε με ένα χρωματιστό μαρκαδόρο τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποσύνδεσε κι εδώ το ένα λαμπάκι. Τι παρατηρείς;

### Παρατήρηση

---



---



---



### Συμπέρασμα

---



---




---



## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

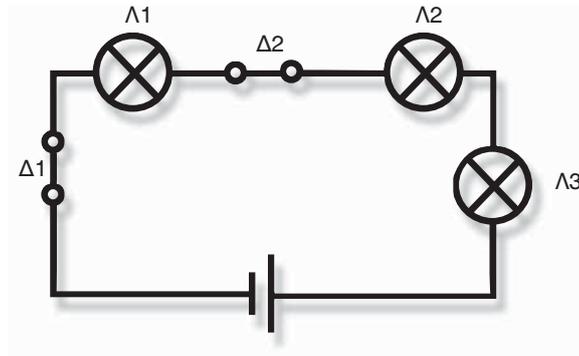1. Στην εικόνα βλέπεις το σκίτσο μιας σύνδεσης σε σειρά.



- ◆ Τι θα συμβεί, αν ανοίξουμε το διακόπτη Δ1;
- ◆ Τι θα συμβεί, αν ανοίξουμε το διακόπτη Δ2;


◆ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

◆ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

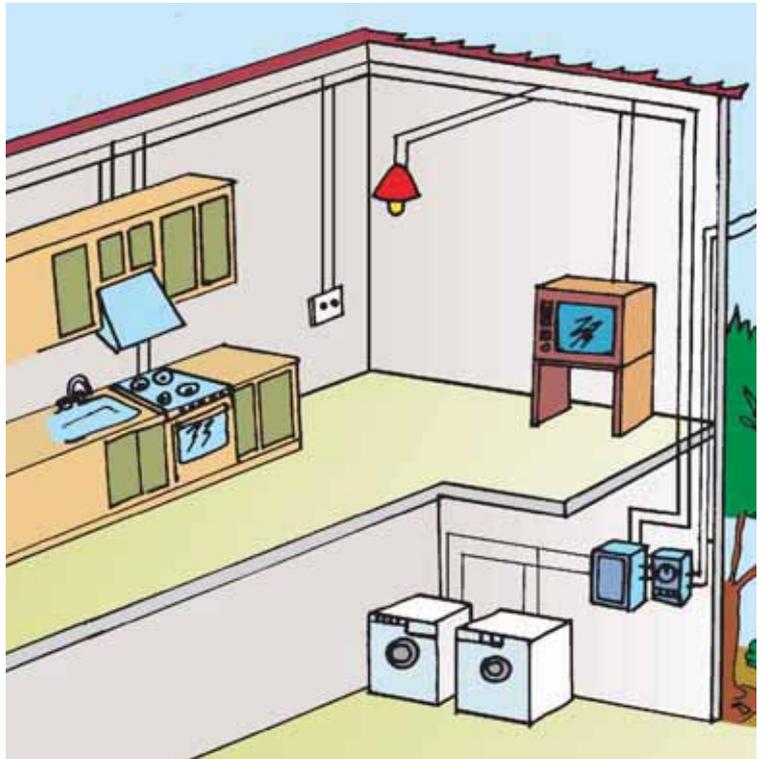2. Παρατήρησε στο παρακάτω σκίτσο την ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι. Ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες; Ποιο είδος σύνδεσης χρησιμοποιείται;



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_